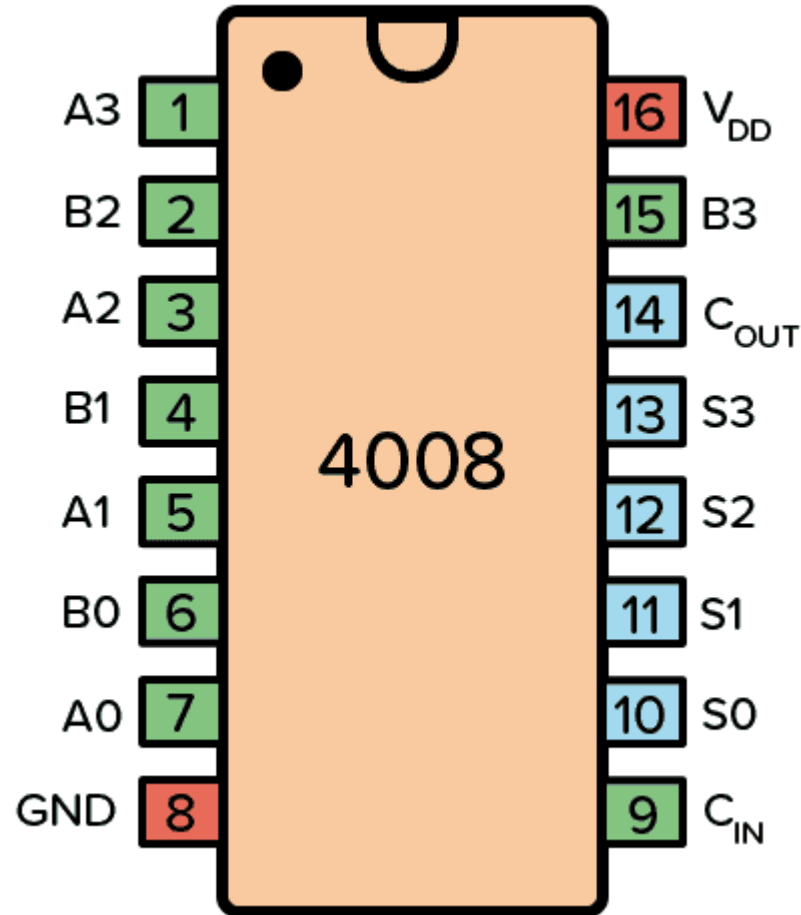


Experiment 4: Design & Implementation of BCD adder circuit. (Using IC 4008)

IC 4008 – 4 Bit Full Adder



BCD to Decimal beyond 9

$$10_{bcd} = 0001\ 0000_b = 16_d$$

$$11_{bcd} = 0001\ 0001_b = 17_d$$

$$12_{bcd} = 0001\ 0010_b = 18_d$$

$$13_{bcd} = 0001\ 0011_b = 19_d$$

$$14_{bcd} = 0001\ 0100_b = 20_d$$

Truth Table - Deriving Expression

Decimal	Binary Sum					BCD Sum				
	C'	S3'	S2'	S1'	S0'	C	S3	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
6	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
7	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
9	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
10	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
11	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
12	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
13	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
14	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
15	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
16	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
17	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
18	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
19	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1

$$C + S3 \cdot S2 + S3 \cdot S1$$

BCD adder

